
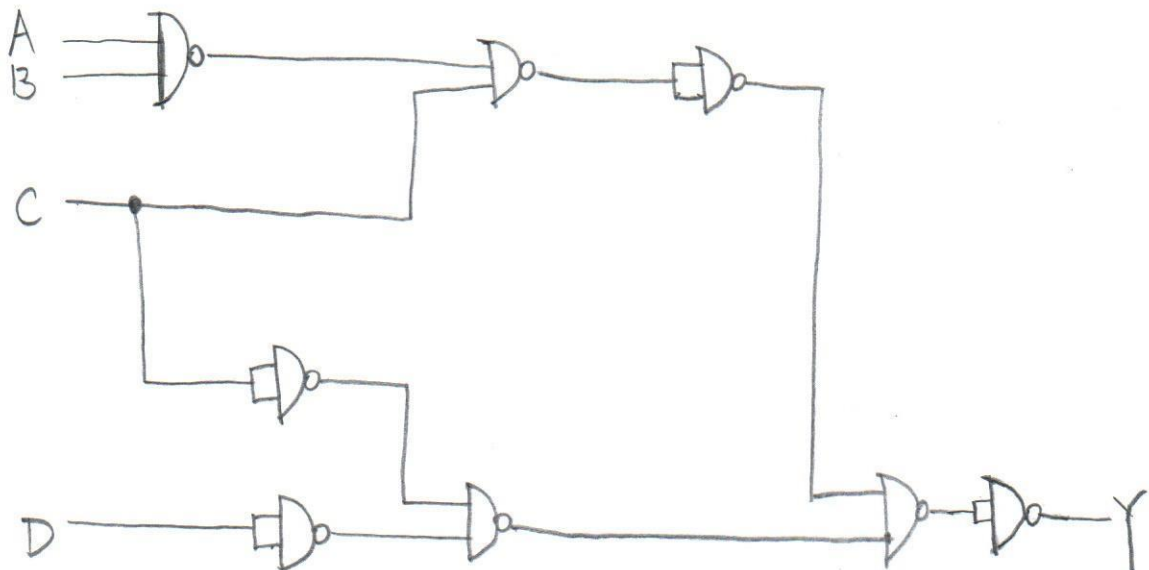




Solution

1. (1) NAND-only

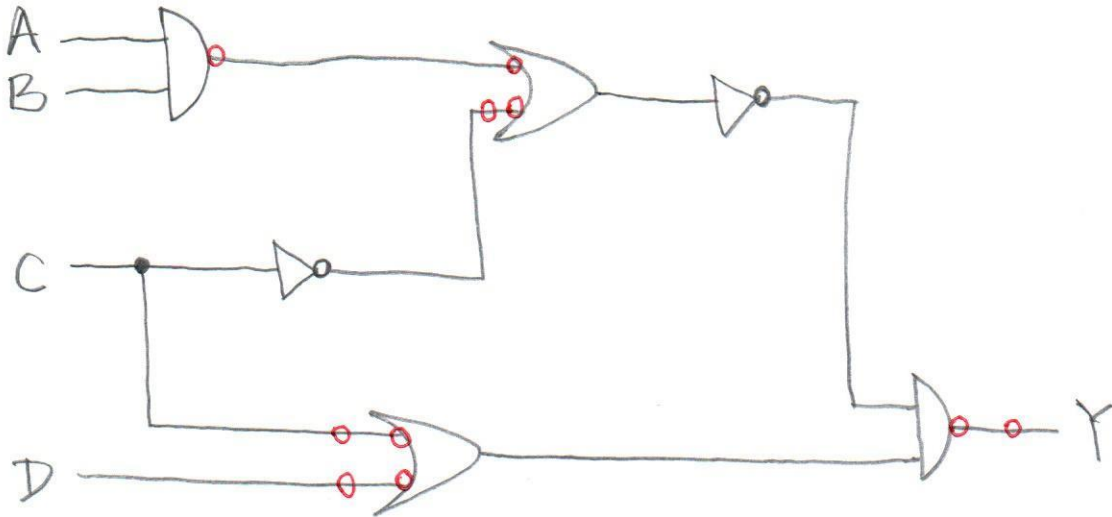


$$\sqrt{2/4}$$

(2) NOR-only

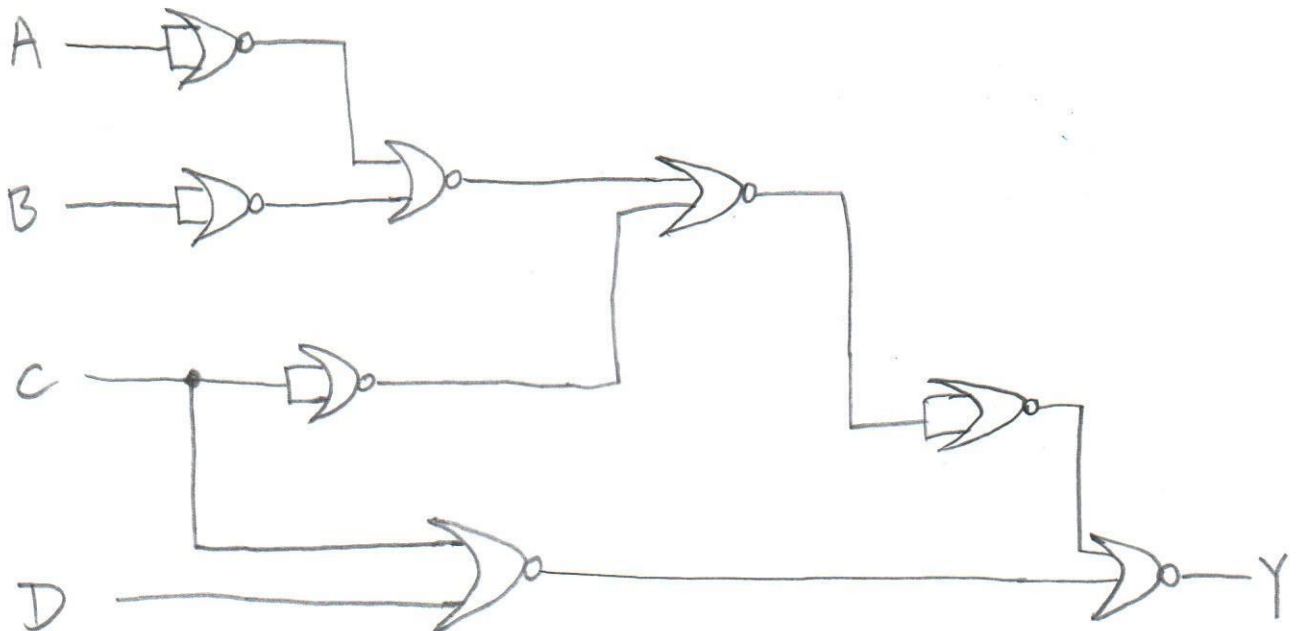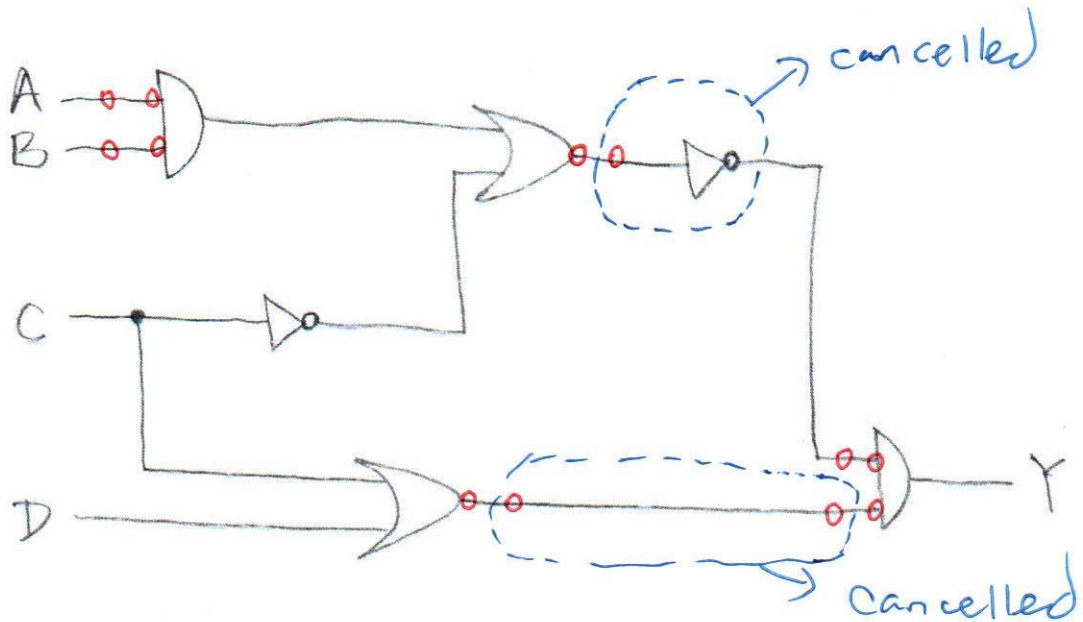


2. (1) AND-OR

(3/4)

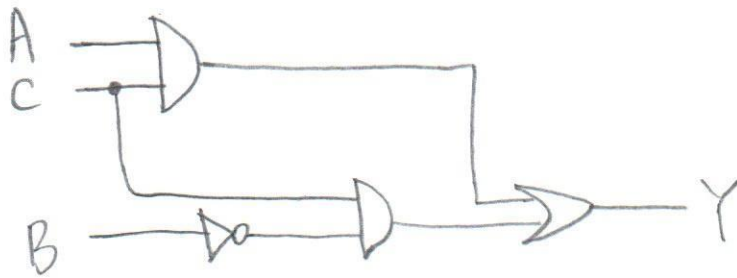

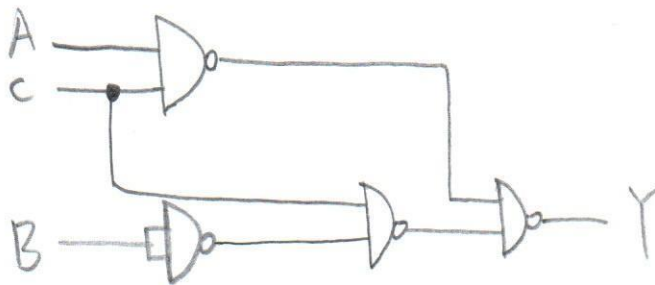(2) NAND


$$Y = AC + \overline{B}C = \overline{\overline{AC + \overline{B}C}} = \overline{\overline{AC} \cdot \overline{\overline{B}C}}$$



(3) AOI

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	1	0
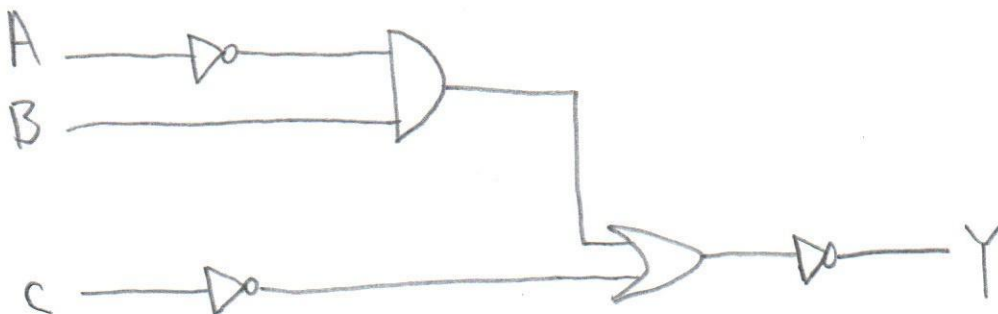
$$Y = \overline{\overline{C} + \overline{A}B}$$



c4) NOR

(4/4)

$$Y = \overline{\bar{C} + \bar{A}B} = \overline{\bar{C} + \overline{\overline{A}B}} = \overline{\bar{C} + A + \bar{B}}$$

